


1-3 「プログラムによる制御の技術の仕組みを理解する」

車両用信号機に使われている技術の仕組みを理解しよう

年 組 番 氏 名 _____

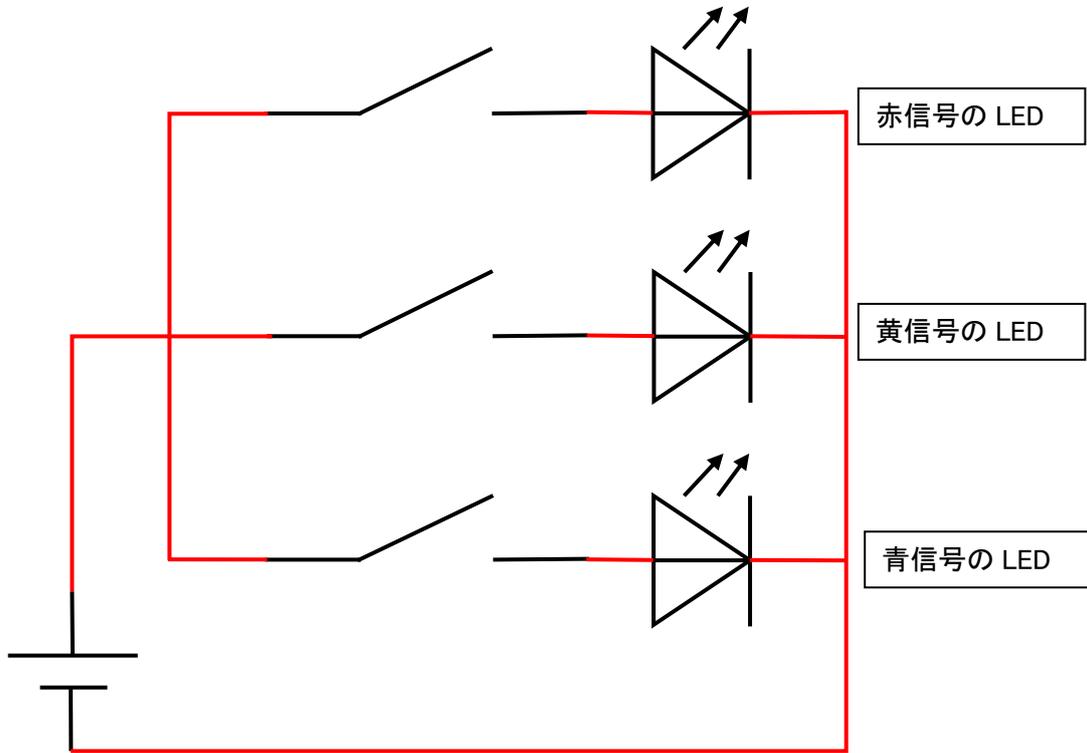1. 車両用信号機の電気回路を考えてみよう

下図の電池、スイッチ、LED を導線でつなげて、信号機の電気回路図を完成させよう。



2. 信号機の点灯・消灯の制御について考えてみよう

下の図に青信号、黄信号、赤信号が繰り返し点灯するデジタル制御 (ON, OFF) の様子を書いてみよう。

